

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  
הפקולטה להנדסת חשמל



## ניסוי VHDL2 - שאלות ודוח הכנה

גרסה 1.02

קיץ 2018

מחבר: אברהם קפלן, דודי בר-און

על פי חוברת של עמוס זסלבסקי מ 2009

	תאריך הגשת דו"ח ההכנה
	שם המדריך

סטודנט	שם פרטי	שם משפחה
1	ברק	זן
2	בועז	טייטלר

שימו לב: הפרויקט שתפתחו ותממשו בסעיפים 2, 3, 4 להלן, יישמש אתכם במעבדה.  
בסיומו, יש לבצע עליו פעולת ARCHIVE ב QUARTUS (כמתואר בפרק 16 של quartus cook book 17 במודל).  
את הקובץ המכוון שתקבלו מפעולה זו יש להעלות במודל ל


QAR דחוס של VHDL2 - דוח הכנה

## Contents

1	מונה ציקלי	1
2	.....	
3	מימוש סינכרוני של היציאה Q	1.1
3	מימוש אסינכרוני של היציאה TC	1.2
4	טעינה סינכרונית	1.3
5	מונה BCD יורד עד 00	2
6	VHDL קוד	2.1
7	סימולציה	2.2
9	מכונת מצבים – רמזור מבוקר	3
10	VHDL קוד	3.1
12	סימולציה	3.2
13	פצצה – פרויקטון	4
14	ארכיטקטורה	4.1
16	מימוש מכונת המצבים	4.2
19	סימולציה למכונת המצבים	4.3
19	השלמת דיאגרמת התהליכים	4.4

 
### 1 מונה ציקלי

בצע תכן של מונה סינכרוני עולה, שהוא בעל מצבים מ-1 ועד 8 ומדלג על המצבים 5,6




יש לממש באמצעות מונה ולא במכונת מצבים.

 דוגמה לסימולציה של מונה מ-1 עד 8 (שונה מהתרגיל שלנו):



 המונה מוציא TC אסינכרוני ויציאה סינכרונית של BIT 4



הקפד על תכן סינכרוני נקי למונה לפי הכללים שהוגדרו בחומר רקע לניסוי תוך שימוש בקוד יעיל.

הערה: עליך לזהות את מצב 8 ואז:

- להוציא TC - מיידית (CARRY לספרה הבאה)
- לטעון למונה את המספר 1- בשעון הבא

### 1.1 מימוש סינכרוני של היציאה Q

כתוב תהליך סינכרוני המייצר את היציאות Q ומחזיק משתנה פנימי Qtmp  
קוד VHDL

```
process(CLK, RESETN)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        if (RESETN = '0' or unsigned(Qtmp) = 8) then
            Qtmp <= (others => '0');
        elsif (unsigned(Qtmp) = 4) then
            Qtmp <= "0111";
        else
            Qtmp <= std_logic_vector(unsigned(Qtmp) + 1);
        end if;
    end if;
end process;

Q <= Qtmp ;
```


### 1.2 מימוש אסינכרוני של היציאה TC

הוסף תהליך אסינכרוני המייצר את TC מהמשתנה הפנימי Qtmp  
קוד VHDL של התוספת בלבד

```
process(Qtmp)
begin
    if( Qtmp = 8 ) then
        TC <= '1';
    else
        TC <= '0';
    end if;
end process;
```

לאחר שהקומפילציה עברה בהצלחה בצע לקובץ זה סימולציה **functional** מלאה בה תבדוק את כל הכניסות והיציאות ואת כל מקרי הקצה, כולל בדיקת הכניסה ResetN באמצע פעולת המונה ולא רק בתחילת הסימולציה (בנגוד לדוגמת הסימולציה למעלה).  
יש להקפיד להציג את המספרים בצורה יפה RADIX = HEX ולא בבינארי

חלון סימולציה

 

### 1.3 טעינה סינכרונית


הוסף וקטור כניסה של 4 סיביות וכניסה סינכרונית LOAD (פעילה בגבוה), המאפשרת לטעון כל מספר חוקי (קרי קטן מ 8) שנבחר למונה  
VHDL קוד

```
entity CounterwithTC is
    port ( CLK,RESETN,LOAD : in std_logic ;
          Qin : in std_logic_vector(3 downto 0) ;
          Q : out std_logic_vector(3 downto 0) ;
          TC : out std_logic ) ;
end CounterwithTC ;

architecture arc_CounterwithTC of CounterwithTC is
    signal Qtemp : std_logic_vector(3 downto 0) ;
begin
    process(CLK,RESETN)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            if (RESETN = '0') then --reset
                Qtemp <= (others => '0');
            elsif (LOAD = '1') then --LOAD Qin
                Qtemp <= Qin ;
            elsif (unsigned(Qtemp) = 8) then --8 (restat)
                Qtemp <= (others => '0');
            elsif (unsigned(Qtemp) = 4 or unsigned(Qtemp) = 5 ) then --skip 4 and 5
                Qtemp <= std_logic_vector(to_unsigned(7,Qtemp'length));
            else
                Qtemp <= std_logic_vector(unsigned(Qtemp) + 1) ; --inc
            end if;
        end if;
    end process;

    Q <= Qtemp ;
end;
```

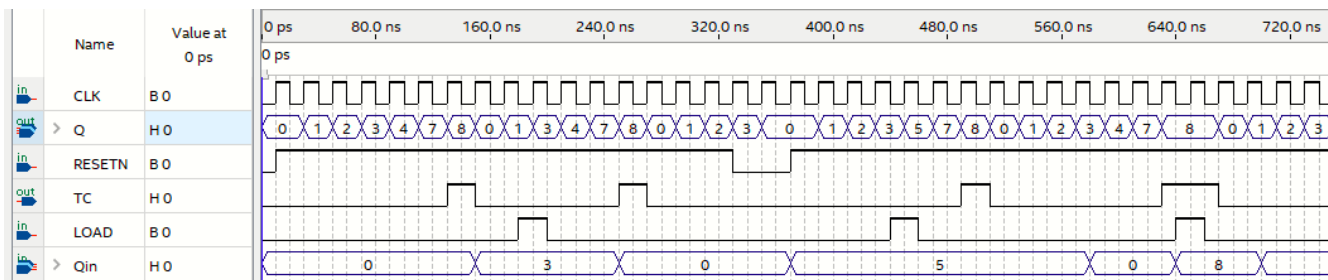לאחר שהקומפילציה עברה בהצלחה בצע לקובץ זה סימולציה FUNCTIONAL בה תבדוק כמה מקרי טעינה כולל טעינת 5 חלון סימולציה



## 2 מונה BCD יורד עד 00

תכנן מונה ציקלי בעל 2 ספרות BCD שסופר בקוד בינארי כלפי **מטה** . ונטען סינכרונית. ניתן להרכיב את המונה מהתרגיל הקודם, כל ספרה היא כמובן ברוחב BIT 4

הכניסה resetN היא כניסת איפוס א-סינכרונית שפעילה בנמוך. כניסת השעון נקראת clk. הכניסה ena\_cnt היא כניסת אפשר סינכרונית לספירה.

למונה יש 2 יציאות וקטוריות שנקראות countL, countH ויציאה בודדת TC (Terminal Count) שמפיקה '1' לוגי כאשר המונה נמצא במצב האחרון שלו (00) בירידה.

הכניסה LOAD היא כניסת טעינה סינכרונית שפעילה בנמוך. כאשר כניסה זו ב-0, והשעון בעליה, המספר בכניסות DATA שמיוצגת ב BCD (כל ספרה בנפרד) נטען למונה, ניתן להניח שה DATA חוקית וכל NIBBLE (ארבעה BIT) אינו מכיל מספרים הגדולים מ-9.


כאשר ספרת האחדות, CountL, מגיעה למצב 0 עשרוני ("0000" בינארי) היא מאותחלת ל-9 ("1001"), וספרת העשרות, CountH, יורדת באחד באות השעון הבא. כאשר המונה מגיע ל-00 (עשרוני), הוא :

- מוציא TC

יש להתנות יציאת TC גם ב  $ena = 1$ .

- מאותחל ל- "99?" באות השעון הבא (**נא למלא**).

 הציור שלהלן מתאר את כניסות והיציאות של הרכיב



### הדרכה:

למעט עבור ה TC עליך לרשום בארכיטקטורה תהליך סינכרוני בלבד. הקפד על כתיבת קוד חוקי שיעבור קומפילציה נקייה.

בנוסף לכך הקפד לבצע תכן סינכרוני שמתאים לכללי התכן הסינכרוני (אל תשתמש למשל ב - Ripple Clock או בתכן א-סינכרוני כל שהוא). קרא לישות ולקובץ שמכיל אותו BCDDN.VHD.

הוצא את ה-TC על ידי תהליך אסינכרוני  
להזכירכם : אין צורך לאפס תהליך אסינכרוני (אין לו רכיבי זכרון שיש לאתחל).

## 2.1 קוד VHDL

```
entity bcddn is
    port ( clk,ena,resetN,LoadN : in std_logic ;
          Data : in std_logic_vector(7 downto 0) ;
          CountL,CountH : out std_logic_vector(3 downto 0) ;
          TC : out std_logic ) ;
end bcddn ;

architecture arc_bcddn of bcddn is
    signal cntL,cntH : std_logic_vector(3 downto 0) ;
begin
    process(clk,resetN)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            if (resetN = '0') then --reset
                cntL <= (others => '0');
                cntH <= (others => '0');
            elsif (LoadN = '0') then --LoadN
                cntL <= Data (3 downto 0) ;
                cntH <= Data (7 downto 4) ;
            else
                if ena = '1' then
                    if cntL = 0 then
                        cntL <= "1001" ;
                        if cntH = 0 then
                            cntH <= "1001" ;
                        else
                            cntH <= cntH - 1 ;
                        end if;
                    else
                        cntL <= cntL - 1 ;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

    CountL <= cntL ;
    CountH <= cntH ;
    |
    process(cntH, cntL)
    begin
        if( cntL = 0 and cntH = 0 and ena = '1') then
            TC <= '1' ;
        else
            TC <= '0' ;
        end if;
    end process.
```

קמפל את הקובץ bcddn.vhd

העתק דוח קומפילציה

Flow Status	Successful - Sat Aug 11 22:01:56 2018
Quartus Prime Version	17.0.0 Build 595 04/25/2017 SJ Lite Edition
Revision Name	lab_vhdl2
Top-level Entity Name	bcddn
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	10 / 56,480 ( < 1 % )
Total registers	8
Total pins	21 / 268 ( 8 % )
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 ( 0 % )
Total DSP Blocks	0 / 156 ( 0 % )
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 13 ( 0 % )
Total DLLs	0 / 4 ( 0 % )

## 2.2 סימולציה


לאחר שהקומפילציה עברה בהצלחה בצע לקובץ זה סימולציה מלאה בה תבדוק את כל הכניסות והיציאות המעניינות ואת כל מקרי הקצה המעניינים

הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

תוצאות צפויות	מצב
כל היציאות מאותחלות	יציאה מ־RESET
לא משתנה	COUNT עם ENABLE
יורד ב־1	COUNT בלי ENABLE
נדלק ב־00 ותלוי ב־ena	CARRY
עובד	Load

הקפד להציג את המשתנים בפורמט רלוונטי BIT HEX DECIMAL

# חלון סימולציה

 



### 3 מכונת מצבים – רמזור מבוקר


בפרוייקט הקודם פתח TOP חדש, וכתוב מכונת מצבים של רמזור, מצבי הרמזור הם אדום, אדום צהוב, ירוק, צהוב.

הרמזור יהיה 3.7 שניות באדום. 2.9 בירוק ו 1.5 שניות במצבי המעבר (צהוב, אדום-צהוב) למכונה ינתן שעון מהיר 50MHz

במכונה יוגדר תהליך פנימי שייצר ENABLE של 10Hz ובו תשתמש מכונת המצבים לספירת הזמן מכונת המצבים תמנה את הזמן על ידי מונה פנימי, ותתקדם כשצריך.

לחיצה על לחצן הכניסה SwitchN:

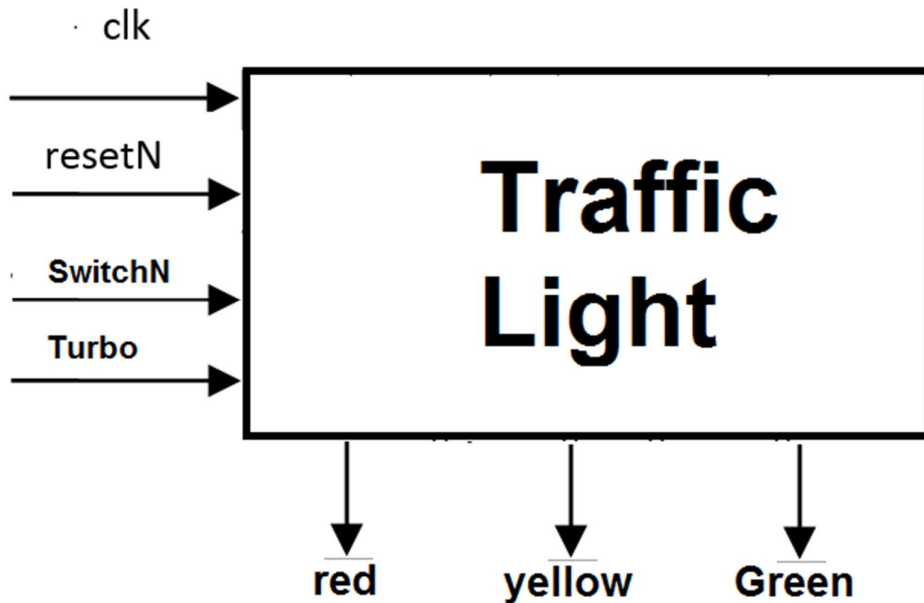
- אם הוא היה במצב אדום תעביר את הרמזור ישירות (בשעון הבא) מאדום לאדום צהוב
- אחרת לא תעשה כלום



הנחיה: יש לנהל מונה סינכרוני בתוך מכונת המצבים, המונה יספור מטה וכל פעם שהוא מגיע לאפס עוברים מצב במכונה ומאתחלים אותו לערך חדש.

- יש להשתמש בהגדרת `type count_state is(red,yellow...)`
- יש להשתמש ב `CONSTANTS` ולא במספרים בתוך הקוד
- יש לכתוב נכון את הקבועים למונה הפנימי שיתאימו גם לסימולציה וגם לעבודה בשטח בשינוי יחיד
- כל המכונה תעבוד ב 50MHz
- לרמזור כניסת TURBO באמצעותה אפשר לזרז את פעולת הרמזור פי 10.
- הערה – הכניסה תחובר למחולל ה- 10Hz ותהפוך אותו למונה 100Hz
- כניסת הלחצן בלוגיקה שלילית, 0 כשהוא לחוץ

 ממש עם מכונה בעלת תהליכים סינכרוניים בלבד, יציאות המערכת הם שלוש נורות צבעוניות



תאור המצבים – השלם את המצבים החסרים

שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים – למלא את התאים הריקים
RED	מאתחלים את המונה	לאחר זמן- עוברים לאדום צהוב
RED YELLOW	מאתחלים את המונה	לאחר זמן – עוברים לירוק
GREEN	מאתחלים את המונה	לאחר זמן – עוברים לצהוב
ORANGE	מאתחלים את המונה	לאחר זמן – עוברים לאדום

### 3.1 קוד VHDL

```

--Traffic_Light

library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all ;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity Traffic_Light is
    port ( clk,resetN,SwitchN,Turbon : in std_logic ;
          Red,Yellow,Green : out std_logic) ;
end Traffic_Light ;

architecture arc_Traffic_Light of Traffic_Light is
    type count_state is(redState, redYellowState, greenState, yellowState);
    signal state : count_state;
    signal myClk : std_logic;

```

```

begin
--internal clock
process(Clk, resetN)
    constant TurboSize : integer := 10 ;
    --constant frequencyDivider : integer := 2500000 ;
    constant frequencyDivider : integer := 20 ;
    variable cnt : integer ;
begin
    if rising_edge(CLK) then
        if resetN = '0' then
            MyClk <= '0' ;
            cnt := 0;
        else
            if TurboN = '0' then
                cnt := cnt + TurboSize;
            else
                cnt := cnt + 1 ;
            end if;
            if cnt >= frequencyDivider then
                cnt := cnt - frequencyDivider;
                MyClk <= not MyClk;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

process(MyClk, resetN)
    constant redTime : integer := 37 ;
    constant greenTime : integer := 29 ;
    constant middleTime : integer := 15 ;
    variable count : integer ;
begin
    if resetN = '0' then
        count := 0;
        State <= redState;
    elsif rising_edge(MyClk) then
        count := count + 1;
        case State is
            when redState =>
                if (count >= redTime) OR (SwitchN = '0') then
                    count := 0;
                    State <= redYellowState;
                end if;
            when redYellowState =>
                if count >= middleTime then
                    count := 0;
                    State <= greenState;
                end if;
            when greenState =>
                if count >= greenTime then
                    count := 0;
                    State <= yellowState;
                end if;
            when yellowState =>
                if count >= middleTime then
                    count := 0;
                    State <= redState;
                end if;
        end case;
    end if;
end process;

Red <= '0' when State = redState or State = redYellowState else '1';
Yellow <= '0' when State = yellowState or State = redYellowState else '1';
Green <= '0' when State = greenState else '1';

end arc_Traffic_Light;


```


הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

תוצאות צפויות	מצב
כל היציאות מאותחלות	יציאה מ־RESET
עובר לכתום אדום	Switch באדום
לא עושה כלום	Switch בצבע אחר
מאט את התדר פי עשר	כיבוי טורבו
כל המצבים עובדים ועוברים לבד	לא עושים כלום
 
### 3.2 סימולציה

כתוב והרץ סימולציה של המעגל, שים לב שהשעון צריך להיות מהיר מ- 1Hz (לפחות 5Hz) חלון(נות) סימולציה



 

## 4 פצצה – פרויקטון

יש לבנות מנגנון לפצצה על פי ההגדרות להלן:

### כניסות הפצצה:


- כניסת clk שבכרטיס DE10 בתדר 50MHz.
- לחצן START יטען לשעון את זמן הפיצוץ שנקבע (קבוע)
- לחצן WAIT כל לחיצה תעצור את המניה כל זמן הלחיצה.
- שימו לב לחצן לחוץ = 0 משוחרר = 1
- לחצן resetN יאתחל את התצוגה ל 00. עדיין לא יקרה כלום עד ל-START הראשון
- טורבו- מאיץ את פעולת השעון פי 10 לצרכי (DEBUG)

### יציאות הפצצה:

- תצוגות 7Segments יציגו את הזמן שנותר עד לפיצוץ: בשניות.(עשרות ויחידות)
- כשנגמר הזמן, התצוגות (7 segments) יבהבו. Blink ,00

### פעולת הפצצה

 1. ב RESET הפצצה תאפס את התצוגה והמונים ותמתין ל START .
2. בלחיצה על - START הפצצה רק תטען ל זמן הפצצה שהוא **17 שניות**
3. בעזיבת ה- START הפצצה תמנה אחורה עד לאפס (פיצוץ)
4. האותות START ,RESET פעילים בנמוך (ACTIVE LOW).
5. כששעון הפצצה יגיע לאפס יהיה הבהוב בכל התצוגה בתדר של כ- 1/2 Hz. עד ל- RESET חדש
6. בכל לחיצה על לחצן WAIT, המניה תעצור כל זמן הלחיצה. בשחרור הלחצן הפצצה תמשיך לעבוד
7. הלחיצה יכולה להיות קצרה ולכן יש לדגום אותה במכונת מצבים שרצה ב 50 MHz
8. יש לממש את הפצצה באמצעות ארבעה תהליכים:
  - a. מכונת המצבים (תמומש בעבודת הכנה זו)
  - b. מונה שתי ספרות בקוד VHDL יחיד (מסעיף קודם)
  - c. מחלק תדר 1Hz (ממעבדה קודמת)
  - d. תצוגה HEXSS ממעבדה קודמת




יש להקפיד להוסיף N כסיומת לסיגנלים שהם active Low (לחצנים)

**הערה:** לצורך ספירת הזמן ניתן להשתמש ביחידה שהכנתם בתרגיל קודם ולשנותה ל-BCDDN\_XX. על ידי תיקון הקוד בתוך היחידה
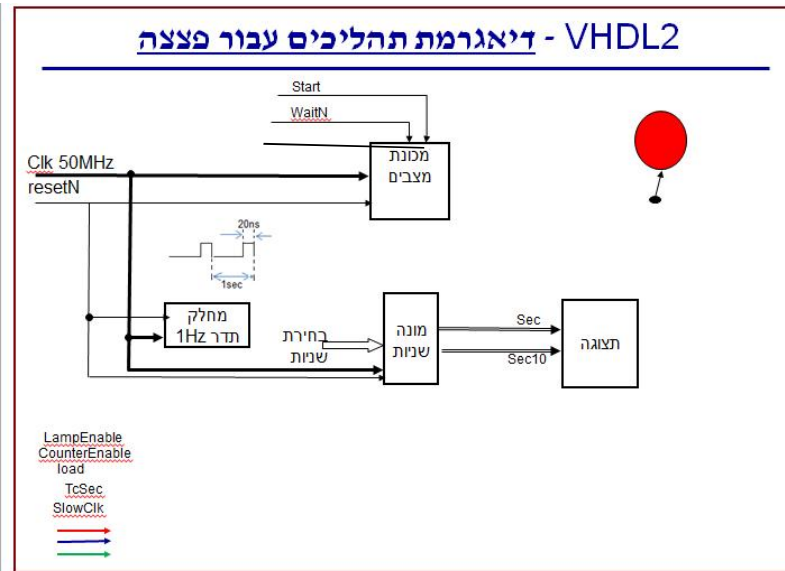
## 4.1 ארכיטקטורה

לאחר שהבנת את דרישות התכנן עליך לתכנן כל אחד ואחד מהתהליכים, חלקם ימוחזרו מפרויקטים קודמים (בשינויים קלים) ואת חלקם תאלצו לכתוב מבראשית

הסכימה שלהלן מתארת את המודולים המרכיבים את המערכת וחלק מהקשרים ביניהם.



להגדרת המכלולים מלאו את הטבלאות הבאות :

### רשום ופרט כל אחד מהתהליכים (מודולים) שתוצה למחזור מפרויקטים קודמים


שם	הסבר פעולה	שינויים דרושים
מונה שניות	מונה אחורה שניות	מונה שניות קדימה
HEX SS	תצוגה ספרתית	אין שינויים
מחלק תדר	ממיר אות שעון מ-50MHz ל-1Hz	אין שינויים

### רשום ופרט כל אחד מהתהליכים שתוצה לממש מ-Scratch

שם	הסבר פעולה	כניסות עיקריות	יציאות עיקריות
מכונת מצבים	ניהול התהליך	Start – כניסה המעידה על התחלת הפעולה WAITC – כניסה המעידה על כך שהמכונה תפסיק להתקדם	

	resetN – כניסה המעידה על איפוס מכונת המצבים		
	Clk – שעון המערכת		

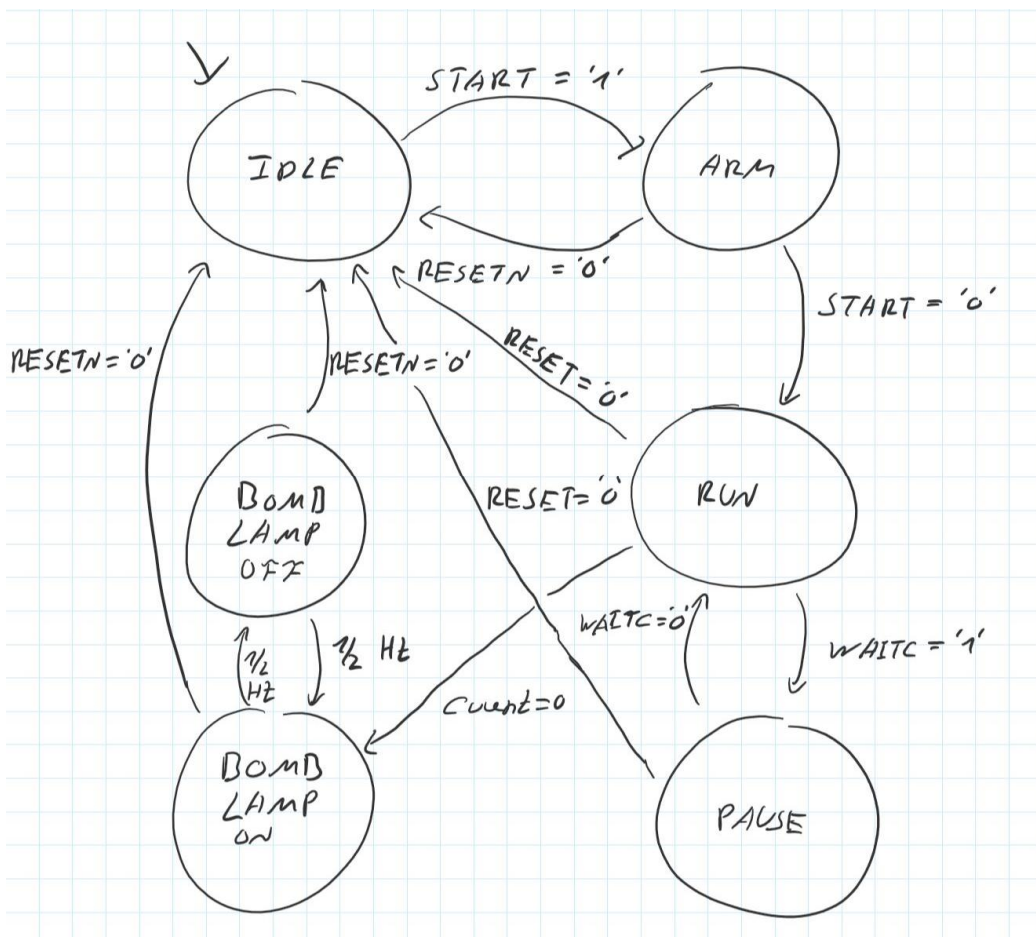הגדר את מכונת המצבים ושרטט את דיאגרמת מצבים - העזר בשבילונה המוכנה וכתוב את פירוט המעברים.



הוסף בטבלה שלהלן את כל מצבי מכונת המצבים חסרים, כתוב מה עושים בהם ומתי עוברים למצב הבא

שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים –
Idle	מאפסים את המונה וממתינים	לחיצה על START מעבירה למצב ARM
RUN	סופר לאחר. בזמן 0 שניות מפוצץ את הפצצה.	Reset נלחץ עוברים ל-IDLE WAIT עוברים ל-WAIT

ARM	טוען את הזמן 17 שניות למונה	Start משתחרר עוברים ל-RUN. Reset נלחץ עוברים ל-IDLE
WAIT	ממתנים עד כניסת ה-wait חוזרת ל-0	עבור שחרור ה-wait חוזרים ל-RUN. Reset נלחץ עוברים ל-IDLE
BOMB LAMP ON	מדליק את הנורות	Reset נלחץ עוברים ל-IDLE. אחרי 1/2HZ עוברים ל-BOMB LAMP OFF
BOMB LAMP OFF	מכבה את הנורות	Reset נלחץ עוברים ל-IDLE. אחרי 1/2HZ עוברים ל-BOMB LAMP ON

## 4.2 מימוש מכונת המצבים

השתמש בפרויקט של המונה – פתח קובץ TOP חדש בשם BOMB\_SM כתוב וסמלט את מכונת המצבים - ראה שלד במודל (BombSkeleton.vhd) שים לב שהמצבים בשלד אינם זהים לחלוטין למצבים שעליך לממש

### שם המכלול: מכונת מצבים:

תאור פעולה מקוצר:

מודול אחראי על מעבר בין המצבים ומייצג קומפוננט של ניהול עבור המערכת. המצבים הם אלו המעידים מתי לבצע את הפעולות השונות כגון טעינת הזמן, תחילת ספירת הזמן וכו.

פירוט כניסות:

resetN – מאפס את מכונת המצבים ומחזיר למצב IDLE
START – בלחיצה מהווה אינדיקטור לטעינת הזמן למונה שניות.
בשחרור מהווה אינדיקטור לתחילת הספירה לאחר
WaitX – אינדיקטור להכניס את מכונת המצבים למצב השהייה
OneHzPulse – שעון שעולה כל שנייה
TC – מעיד מתי המונה שניות סיים את פעולתו

פירוט יציאות:

CounterEnable – אות המעיד על תחילת הספירה לאחר
CounterLoadN – מעיד על טעינת ערך חדש למונה שניות
LampEnable – אות המעיד על הדלקת הledים



```

library ieee ;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity BOMB_SM is
  port ( clk: in std_logic;
        resetN: in std_logic;
        START: in std_logic;
        WaitX: in std_logic; --X added as "wait" might be a reserved word
        OneHzPulse: in std_logic; -- a narrow pulse every second
        Tc: in std_logic; --counter terminal count

        CounterEnable: out std_logic; --enable('1')/disable('0')
        CounterLoadN: out std_logic; --/load ('0')
        LampEnable: out std_logic ); -- on('1') off('0')
end BOMB_SM;

architecture arc_BOMB_SM of BOMB_SM is
  type state_type is (idle, arm, run, pause, lamp_on, lamp_off); --enumerated type for state machine
  signal state : state_type;
begin

  process (clk, resetN)
    variable sec_trigger: integer ;
    variable sec_indicator: integer ;
  begin
    if resetN = '0' then
      state <= idle;
      CounterLoadN <= '1' ;
      CounterEnable <= '0';
      LampEnable <= '0';
    elsif (rising_edge(clk)) then
      -- preset all outputs ,override in the state machine if needed
      CounterLoadN <= '1' ;
      CounterEnable <= '0';
      LampEnable <= '0';
      -- fill other commands ;

      if OneHzPulse = '1' AND sec_indicator = 0 then
        sec_indicator := 1;
        sec_trigger := 1;
      elsif OneHzPulse = '0' then
        sec_indicator := 0;
      end if;

      -- Determine the next state synchronously, based on
      -- the current state and the input
      case state is
        when idle=>
          if start = '1' then
            state <= arm;
            CounterLoadN <= '0' .

```

```


-- Determine the next state synchronously, based on
-- the current state and the input
case state is
  when idle=>
    if start = '1' then
      state <= arm;
      CounterLoadN <= '0' ;
    end if;
  when arm =>
    if start = '0' then
      state <= run;
      CounterEnable <= '1';
    end if;
  when run=>
    if WaitX = '1' then
      state <= pause;
      CounterEnable <= '0';
    elsif Tc = '1' then
      state <= lamp_on;
      sec_trigger := 0;
    else
      CounterEnable <= '1';
    end if;
  when pause => --..... to operate 3sec timer
    if WaitX = '0' then
      state <= run;
      CounterEnable <= '1';
    end if;
  when lamp_on => --..... to operate 1sec timer
    if sec_trigger = 1 then
      LampEnable <= '0';
      state <= lamp_off;
    else
      LampEnable <= '1';
    end if;


    sec_trigger := 0;
  when lamp_off => --..... to operate 1sec timer
    if sec_trigger = 1 then
      LampEnable <= '1';
      state <= lamp_on;
    else
      LampEnable <= '0';
    end if;

    sec_trigger := 0;
end case;
end if;
end process;
and arc_BOMB_SM ;

```

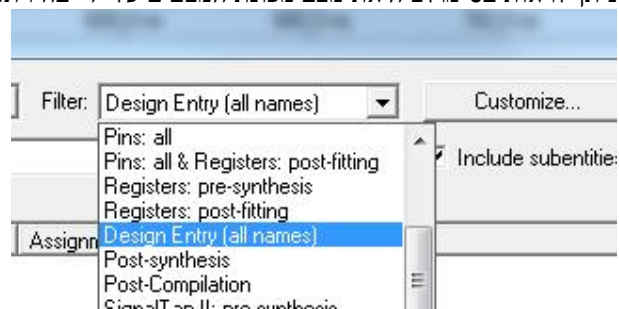ניתן לראות בסימולציה את מצב מכונת המצבים על ידי בחירת: all\_names



 


שימו לב שיש לבקש להציג בסימולטור את כל המצבים כל אחד בנפרד, מצב Idle מופיע הפוך ( בגלל BUG ופעיל בנמוך. כל השאר פעילים בגבוה)

### 4.3 סימולציה למכונת המצבים

הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

מצב	תוצאות צפויות
יציאה מ-RESET	כל היציאות מאותחלות
לחיצת START	מעבר למצב ARM וטעינת המונה שניות
עזיבת START	מעבר למצב RUN והתחלת פעולת מונה שניות
לחיצה על waitx	מעבר למצב pause
מצב led_on	עוברים אליו לאחר TC, וממנו עוברים ל-led_off לאחר 1/2HZ
מצב led_off	ממנו עוברים ל-led_on לאחר 1/2HZ

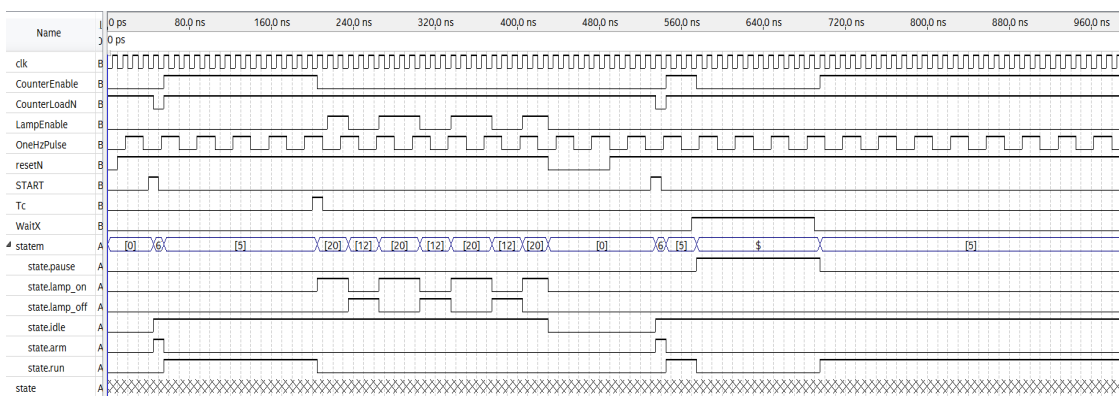שיב לב לבחור RADIX מתאים לכל תצוגה למש ל HEX ולא בינארי




להזכירכם- יש להביא למעבדה את כל הקבצים – כי תשתמשו בהם

### 4.4 השלמת דיאגרמת התהליכים.

לאחר שממשת את מכונת המצבים, השלם את דיאגרמת התהליכים (סכימת המלבנים) ע"י הוספת כל הקשרים בין התהליכים.

## VHDL2 - דיאגרמת תהליכים עבור פצצה

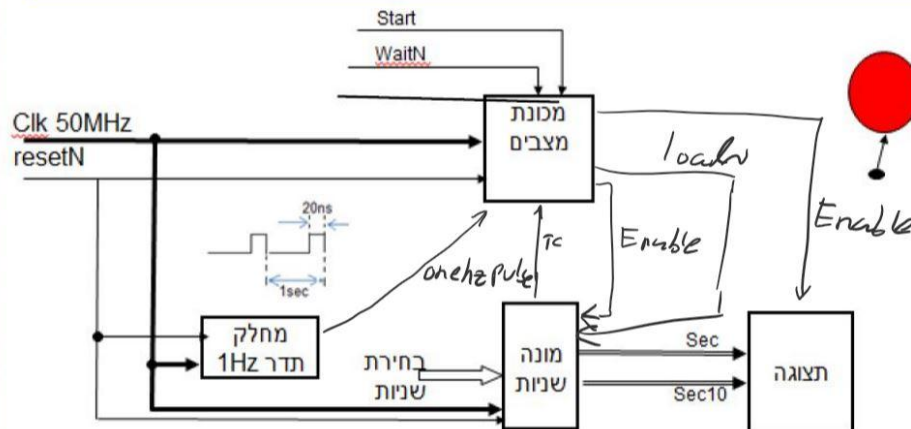

תזכורת:

לבצע פעולת ARCHIVE במודל על הפרויקט שכתבתם ולהעלות במודל ל

QAR דחוס של VHDL2 - דוח הכנה

לאחר שסיימת - לחץ על ה LINK ומלא בבקשה את השאלון המצורף

מלא את הטופס